

סוג הבדיקה: בגרות לบท-ספר על-יסודים
 מועד הבדיקה: קיץ תשע"ח, 2018
 סמל השאלה: 98, 917555, 036382
 נספח: נתונים ונוסחאות בפיזיקה
 לחמש יח"ל

מדינת ישראל

משרד החינוך

פיזיקה – שאלון חקר

הוראות לנבחן

א. משך הבדיקה: שעתיים.

ב. **מבנה השאלה ופתחה הדרמה:** בשאלון זה אחთ-עשרה שאלות. عليك לענות על **כל** השאלות 1–9, ועל שאלה אחת מבין השאלות 10–11.
סה"כ – 100 נקודות.

ג. **חומר עזר מותר לשימוש:** מחשבון וסרגל.

ד. הוראות מיוחדות:

1. רשום את כל תשובותיך **בגוי השאלה**, במקומות המועדדים לכך.
2. כתוב **בעט בלבד**. מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.

ה. **עמודים 17–18** משמשים לטיווח.

כתב במחברת הבדיקה בלבד, בעמודים 17–18, כל מה שברצונך לכתוב **כטיווח** (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).
רישום טיווחות כלשון על דפים שmachoz למחברת הבדיקה עלול לגרום לפסילת הבדיקה!

בשאלון זה 18 עמודים ונוסחיםו.

הנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוניות הן לנבחנות והן לנבחנים.

בהצלחה!

◀ **המשך מעבר לדף**

חלק א': חקירת תופעת התהודה במעגל חשמלי טורי (90 נקודות)**עליך לענות על כל השאלות 1–9.****רקע עיוני****תהודה**

אחד התופעות הפיזיקליות היפות והמרתקות היא תופעת התהודה (ריזוננס, resonance). תופעה זו מתאפיינת בכך שבמצב אידיאלי, בתדריות מסוימת, מתרחשת העברת אנרגיה מלאה ממצב אנרגטי אחד לשנהו.


ניתן להדגים זאת במקורה של נדנדה. כאשר מננדדים נדנדה מתרחשים מעברים אנרגיה בין אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית (בזמן החיכוך). בתדריות נדנד מסוימת, שהיא תדריות התהודה, מתרחשת העברת אנרגיה מרובית, ומתקבלת המשרעת הגדולה ביותר.



יישום נוסף של תופעת התהודה קיים בכלי נגינה, כמו כלי מיתר, תופים או כלי נשיפה. בכלי מיתר, שינוי האורך או המתחות של המיתרים גורם לשינוי בתדרות הצליל המופק. באורכיהם מסוימים של המיתרים מתקבלת **תדריות התהודה**, שעבורה הצליל המופק הוא חזק ביותר.



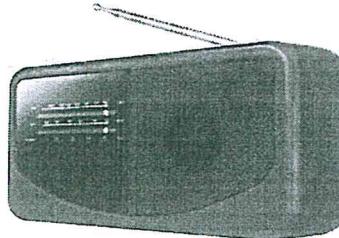יישום חשוב מאוד של מצב התהודה הוא במקלטי רדיו, הקולטים את השידורים המועברים באמצעות קרינה אלקטرومגנטית. השידור נקלט באופן מיטבי כאשר המקלט מכובן לתדרות הזזה **لتדרות התהודה** של המשדר.



תוהודה במעגל חשמלי


נתאר מקלט רדיו פשוט מאוד בעזרת מעגל RLC טורי, הפועל במתח ובזרם חילופין (Alternating Current, AC) בשונה ממעגלי מתח זרם ישר (Direct Current, DC).

המעגל מורכב מרכיבים עיקריים:

נגד – בעל התנגדות R (אוחם, Ω)


קובל – בעל קיבול C (פראדי, F). זהו רכיב האוגר מטען חשמלי. תפקידיו לאגור אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. משrown (סליל) – בעל השראות L (הנרי, H), התלויה במבנה שלו, והתנגדות פנימית r .

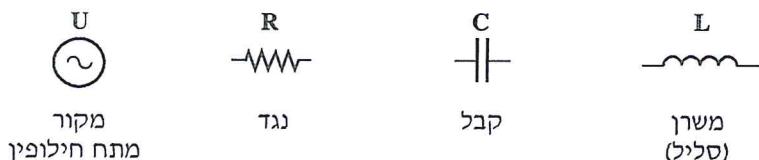מקור מתח חילופין – מתח חילופין הוא מתח המשנה את כיוונו ואת גודלו בתדריות מסוימת f ($\frac{1}{\text{sec}} = \text{Hertz}$) וגורם לזרם חילופין.



מה קורה במעגל זרם חילופין? בעקבות השינוי במתח ישנה גם הזרם במעגל (קצב השינוי = תדירות), ונוכל לצפות בתופעות שאינן מתרחשות במעגלי זרם ישר.

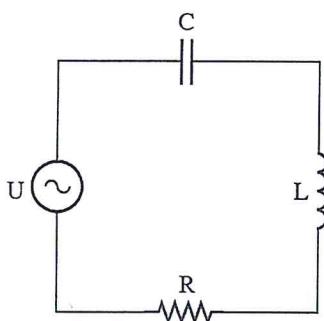במעגל זרם ישר, כאשר הקובל נטען הוא יוצר נתק. במעגל זרם חילופין, כ舍חברים בטור קובל ומשrown – הקובל נטען ונפרק בהתאם לשינוי המתח במעגל, ובמשrown נוצר שינוי בהיגב ההשrai. בניית מעגל חשמלי טורי ה כוללת ארבעת הרכיבים האלה:



נדיר לכל אחד מהרכיבים את היחס בין המתח (V) על הרכיב לבין זרם (I) דרכו. במעגלי זרם חילופין היחס בין המתח לזרם נקרא **היגב**. במעגלים אלו קיימים היגב קיבולי X_C , היגב השראי X_L והיגב התנגדותי R : $X_R = R$.

$$X_R = \frac{V_R}{I} = R \quad - \quad \text{נגד}$$

$$X_C = \frac{V_C}{I} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} \quad - \quad \text{קובל}$$

$$X_L = \frac{V_L}{I} = 2\pi \cdot f \cdot L \quad - \quad \text{משrown (סליל)}$$

המתוח השקול במעגל מתקובל על-ידי חיבור וקטורי של שלושת המתחים. היחס בין גודל המתח לגודל הזרם העובר

$$Z = \sqrt{(X_R^2 + (X_L - X_C)^2)}$$

במעגל הוא: גודל זה נקרא **עפבה** (impedance)

תדריות מקור המתוח קובעת את X_L , את X_C ואת העכבה הכללית במעגל. בהתאם לכך נקבעת עוצמת הזרם במעגל. אם נשנה את תדריות מקור המתוח, יוכל לקבל תדריות מסוימת f_0 , הנקראת **תדרות התהודה**, שבה מתקיים:

$$X_L = X_C$$

$$2\pi \cdot f_0 \cdot L = \frac{1}{2\pi \cdot f_0 \cdot C} \quad \text{כלומר:}$$

$$f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 \cdot L \cdot C}$$

$$(1) \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$$

מכאן, שינוי התדריות של מתוח המקור משנה את הזרם במעגל, מוביל לשנות את רכיבי המעלג (R , L או C). בתרדיות מסוימת, **תדרות התהודה**, העכבה היא מינימלית והזרם במעגל מרבי.

הציד ששהשתמשו בו בניסוי


- ערכת הניסוי
- סוללה DC 9V
- רב-מודד
- שני חוטי חיבור, שבקצת האחד שליהם חיבור מצטב (תנין) ובקצת השני שלהם – הדק "בננה"
- פירוט הרכיבים הנמצאים בערכת הניסוי, ומהווים את מעגל התהודה:
 - .1. חיבור לסוללה DC 9V
 - .2. בקרת תדר מחולל (בת"מ). כוללת כפטור הנitinן לסייע, המאפשר לשנות את התדריות של המתוח במעגל.
 - .3. לבקרת תדר המחולל יש שני הדקים (פינים), P_1 ו- P_2 , שאלייהם ניתן לחבר את הרב-מודד.
 - .4. ארבעה קבלים המוחברים במקביל: $C_1 = 0.1\mu F$, $C_2 = 0.2\mu F$, $C_3 = 0.4\mu F$, $C_4 = 0.1\mu F$, S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , בהתאם, המאפשר לחבר אותם למעגל החשמלי ליד כל אחד מהקבילים C_1 , C_2 , C_3 , C_4 .

כאשר מחברים קבלים במקביל, הקיבול השקול שווה לסכום האלגברי של הקיבולים שלהם:


$$C_T = C_1 + C_2 + \dots$$

- .5. משrown (סליל) שהשראותו L והתנגדותו הפנימית r .
- .6. נגד R שהתנגדותו $\Omega = 36$.
- .7. נורית LED – עוצמת האור שלה מעידה על עוצמת הזרם במעגל.
- .8. הדקים (פינים) P_3 ו- P_4 משני צידי המשrown, שאלייהם ניתן לחבר את הרב-מודד.

המשך בעמוד 5

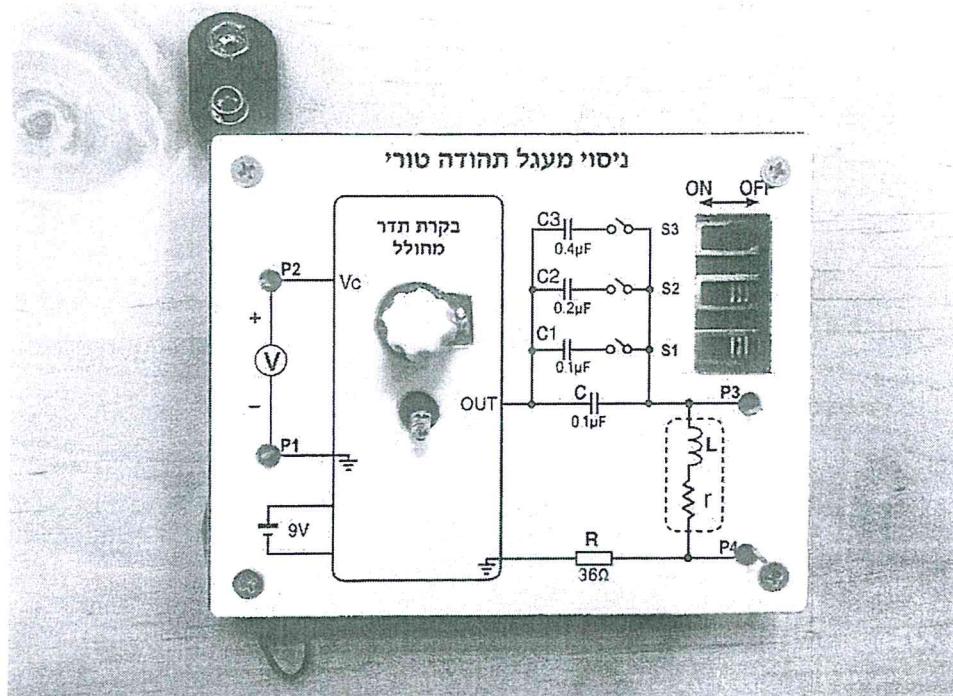


תצלום 1A של ערכת הניסוי – מבט-על

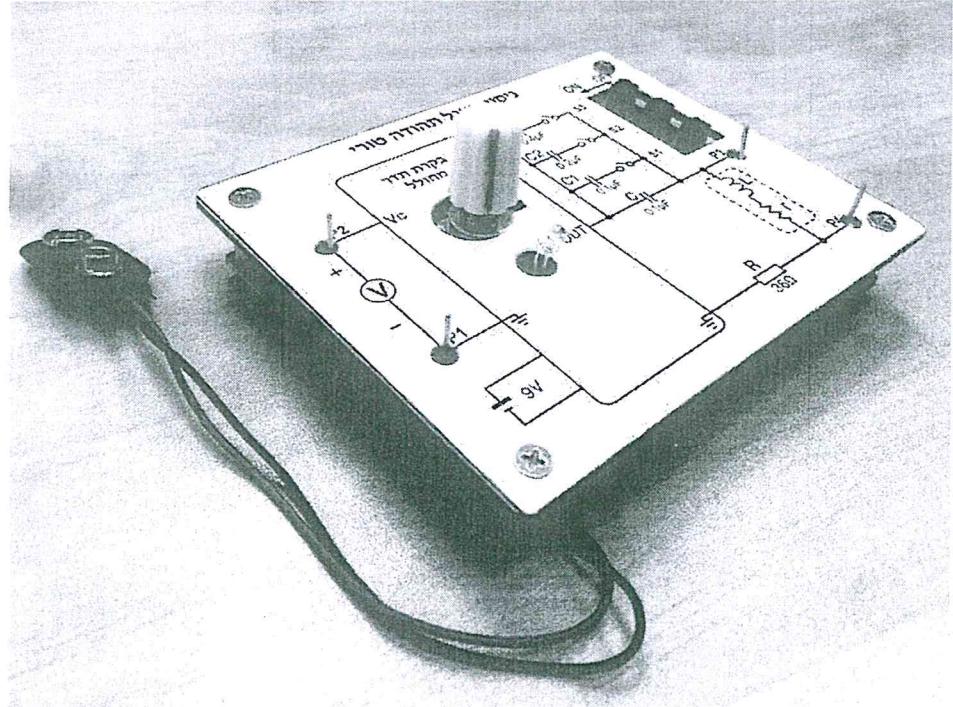

תצלום 1B של ערכת הניסוי – מבט-צד

שאלה 1 (4 נקודות)

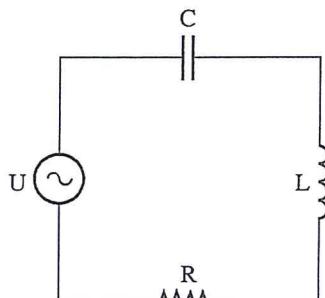במעגל RLC טורי, המתוואר באיור לשאלה 1, משתמשים במקור מתח חילופין שתדירותו $f = 50 \text{ Hz}$ ובקבל שקיומו $C = 100 \mu\text{F}$. מהי ההשראות L של הסליל, הנדרשת על מנת שהמעגל יימצא במצב תהודה?



איור לשאלה 1


שאלה 2 (10 נקודות)

פעולות שבוצעו בהתקנת המערכת:

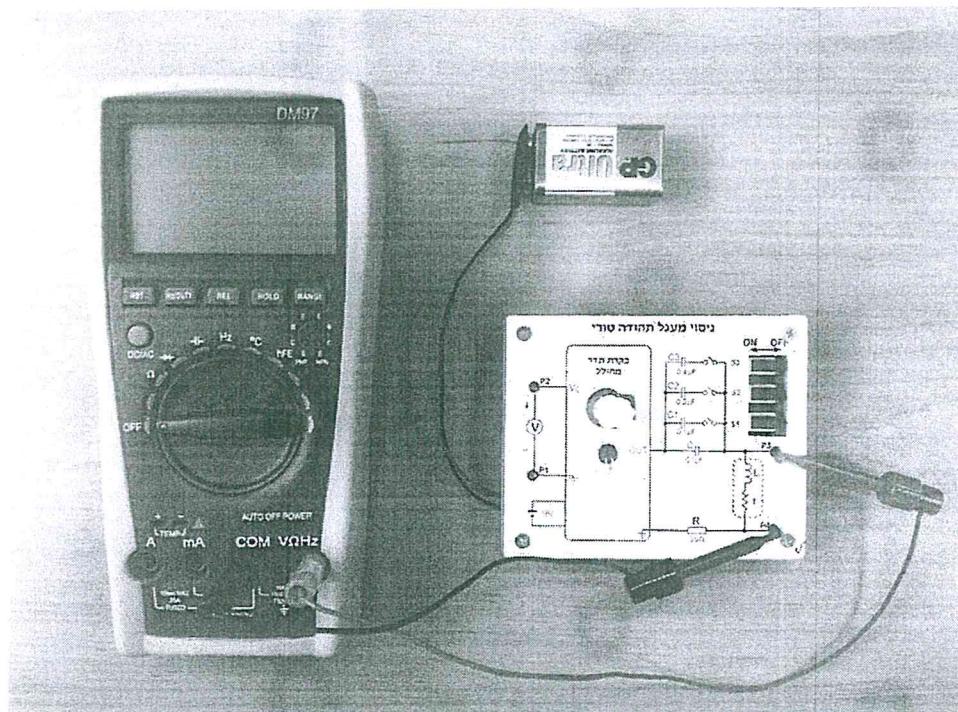1. מחברים את הסוללה לרכיבת הניסוי בעזרת החיבור המתאים.
2. מחברים את הרבי-מודד לערכת הניסוי באופן הבא:
את צידם האחד (הדק ה"בננה") של חוטי החיבור מחברים ל-**COM** ולמתח 7 ברב-מודד, ואת קצוץ המצבטים (התנינים) מחברים להדק המשרן (פינים P_3 ו- P_4) ברכיבת הניסוי – ראה תצלום לשאלה 2.
3. הפעלת הרבי-מודד: מכוננים את הרבי-מודד, כך שיוכל למדוד מתח חילופין בין 7 ל-20 AC.
4. מביאים את ערכת הניסוי למצב ההתחלתי שלו: שלושת המתגים שבערכה נמצאים במצב פתוח (OFF).

מסובבים בעדינות את כפתור **בררתת תדר המחולול (בת"מ)** לצד שמאל (נגד כיוון השעון) עד הסוף. קיבול המעגל במצב זהה (**שלושת המתגים במצב OFF והקбл C מחובר**) הוא $0.1 \mu\text{F}$.

הברחה: כאשר מתג נמצא **במצב OFF** – הקבל הסמוך לו לא מחובר למעגל. כשהכפתור הbut'ם מסובב עד הסוף נגד כיוון השעון (שמאל) – הזרם הזורם במעגל הוא הנזוק ביותר.




תצלום לשאלה 2

תיאור ביצוע הניסוי:

מסובבים את כפתור הבת"מ עם כיוון השעון (ימינה) באיטיות עד הסוף. עוצמת האור בנוירית ה-LED והמתוח על המשrown המוצג ברב-מודד גדלים עד לנוקודה מסוימת, שבה הם מרביים (מקסימליים). כאשר ממשיכים לסובב את הכפתור באותו כיוון – עוצמת האור בנוירית ה-LED והמתוח על המשrown קטנים. שים לב: כאשר עוצמת האור בנוירית ה-LED והמתוח המוצג ברב-מודד מרביים – זה הוא מצב התהודה.

- א.** מודיע ניתן להנich שכאר עוצמת האור ב-LED היא מרבית, המעגל נמצא בתדר התהודה שלו? בתשובתך, היעזר ברקע העיוני.
-
-
-

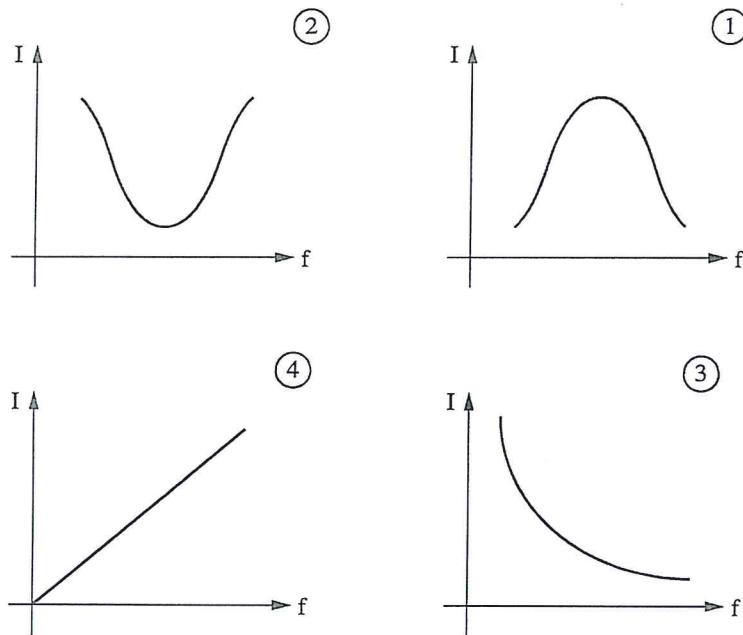ב. באյור לשאלה 2 נתונים ארבעה גרפים, המסומנים במספרות ① – ④. רשום את מספרו של הגרף המתאר בצורה הנכונה את הקשר שבין עוצמת הזרם במעגל לבין תדרות המחולל. הסבר את בחירתך.



איור לשאלה 2

מהלך הניסוי

הקדמה


כפתרו הบท"מ משנה את המתח של מחולל התדר. יתרונה של המערכת שלפניו הוא שנייתן לחבר אליה סוללה של מתח ישיר, ולבצע את המדידות של הניסוי כשהרב-מודד מכוען למדבב DC.

במערכת זו, כל שינוי של DC 1 במתוך הנמדד על-ידי הרב-מודד בין ההזקים P_1 ו- P_2 גורם לשינוי של 1 kHz בترددות המחולל.

המשך בעמוד 9 ◀

שאלה 3 (6 נקודות)

מכונים את הרבי-מודד, כך שיוכל למדוד מתח ישר (המסומן DC) המתאים לסדר-הגודל של כא"מ הסוללה. מנתקים את קצוות המצבטים מהפינים P_3 ו- P_4 , ומחברים אותם לפינים P_1 ו- P_2 .

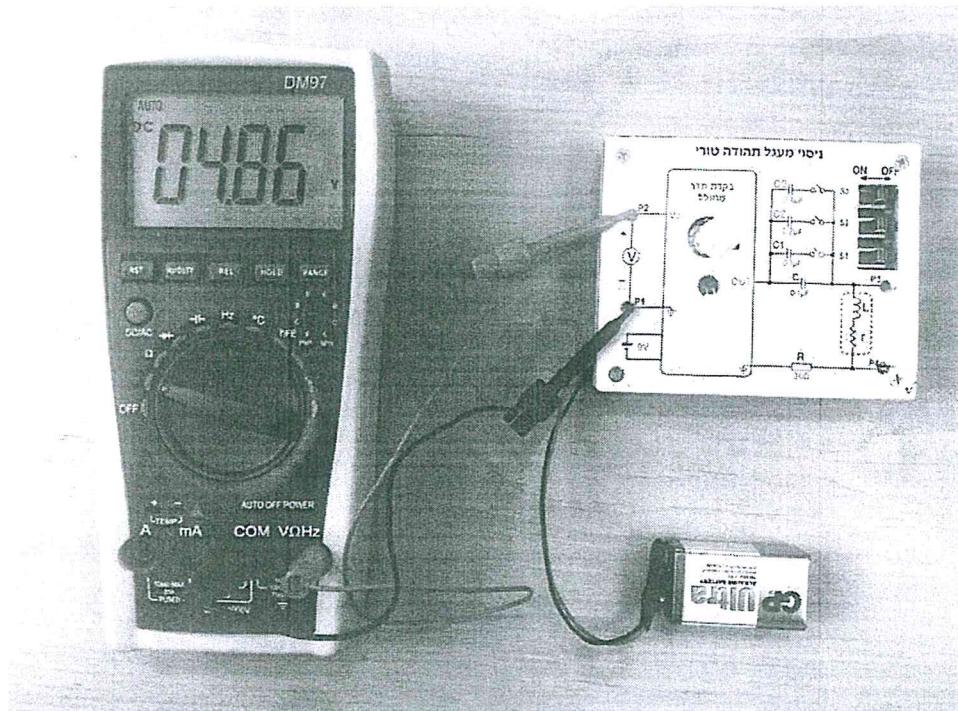**תצלום לשאלה 3**

מחזירים את כפטור הבט"ם למצבו המקורי. מסובבים אותו באיטיות עם כיוון השעון, ו מביצים בעוצמת האור המשנה בנוריות ה-LED. מכונים את הכפטור לנקודה שבה עוצמת האור בנוריות ה-LED היא מרבית. זהו **מצב התהודה**.

- רשות את הקיבול של המעלג במצב זהה: _____.
- המתח המוצע ברבי-מודד במצב זהה היה: 7 V. רשות את ערך התדריות המתאים למתח זהה: _____.
- רשות את מצב המפסקים ואת התדריות מסעיף ב' בעמודות המתאימות בטבלה המוצגת בשאלה הבאה.

**שאלה 4 (24 נקודות)**

- א. משנים את הקיבול השකול במעגל בעזרת המתגים S_1 , S_2 ו- S_3 .
 למשל: עבור קיבול שකול של $F = 0.2 \mu F$ – על המtag S_1 להיות במצב ON, ועל המתגים S_2 ו- S_3 להיות במצב OFF.
 עבור כל ערך של הקיבול השකול המופיע בטבלה – הביעו את המעגל החשמלי מחדש למצב תהודה (עוצמת אור מרובה בנורית LED), ומיקדו את המתח בין הפינים P_1 ו- P_2 במצב זה.
 רשום בטבלה את מצב המפסקים ואת תדריות התהודה המתאימה לכל אחד מן המתחים שהתקבלו
 במדידות $6 \div 2$.

		תדרות התהודה (kHz)	המתח (V) בין הפינים $P_2 - P_1$	מצב המפסקים (ON / OFF)			הקיבול השקול (μF)	מספר מדידה
				S_1	S_2	S_3		
			4.86				0.1	1
			3.35	ON	OFF	OFF	0.2	2
			2.83				0.3	3
			2.43				0.4	4
			2.03				0.6	5
			1.67				0.8	6

הערה: את העמידות הריקות שבטבלה תידרש למלא בהמשך השאלה.

- ב. בהתאם למדידות שביצעו בסעיף א', מהו המשתנה הבלתי-תלוי ומהו המשתנה תלוי בניסוי?
-
-

שאלה 5 (16 נקודות)

- א. היעזר בנוסחתה תדירותת התהודה f שברקע העיוני (נוסחה (1) בעמוד 4), והגדיר משתנה בלתי-תלוי ומשתנה תלוי חדשים, כך שיתקבל קשר קוויישר ביניהם (גרף ליניארי).
-
-
-

- ב. הוסיף בראש העמודות הריקות בטבלה שבסała 4 את המשתנים החדשניים שהגדרת בסעיף א' ואת ייחidot-המידה שלהם, ומלא את הטבלה.

הציג את הערכבים בטבלה בכתיבת מדעית, למשל: את הערך $3,333,333$ הציג בטבלה כ- $3.33 \cdot 10^6$.

ביסרטות הדיאגרמה בשאלה הבאה, רשום את חזקת 10^{-10} המשוותפת לכל הערכבים בכל אחד מן הציריים ליד ייחdot-המידה. עשה זאת גם אם עיבוד הנתונים מתבצע בעזרת מחשב.

שאלה 6 (12 נקודות)

- א. סרטט על הנייר המילימטרי (שבעמود הבא) דיאגרמת פיזור של המשתנה התלוי החדש כפונקציה של המשתנה הבלתי-תלוי החדש, על-פי התוצאות שרשמת בטבלה שבסała 4.

ביסרטותך, רשום את החזקה המתאימה של 10 בייחdot-המידה של המשתנים בשני הציריים, כך שהערכים שתרשום לאורץ הציריים יהיו המקדמים המספריים בלבד. עשה זאת גם אם עיבוד הנתונים מתבצע בעזרת מחשב.


הערה: תוכל להשתמש גם בגילוון האלקטרוני. אם השתמשת בו, הדבק את מדבקת הנבחן שלצ' גם על תדף המחשב, וכך אותו לשאלון.

- ב. העבר קו מגמה בדיאגרמת הפיזור שסרטתת.

12



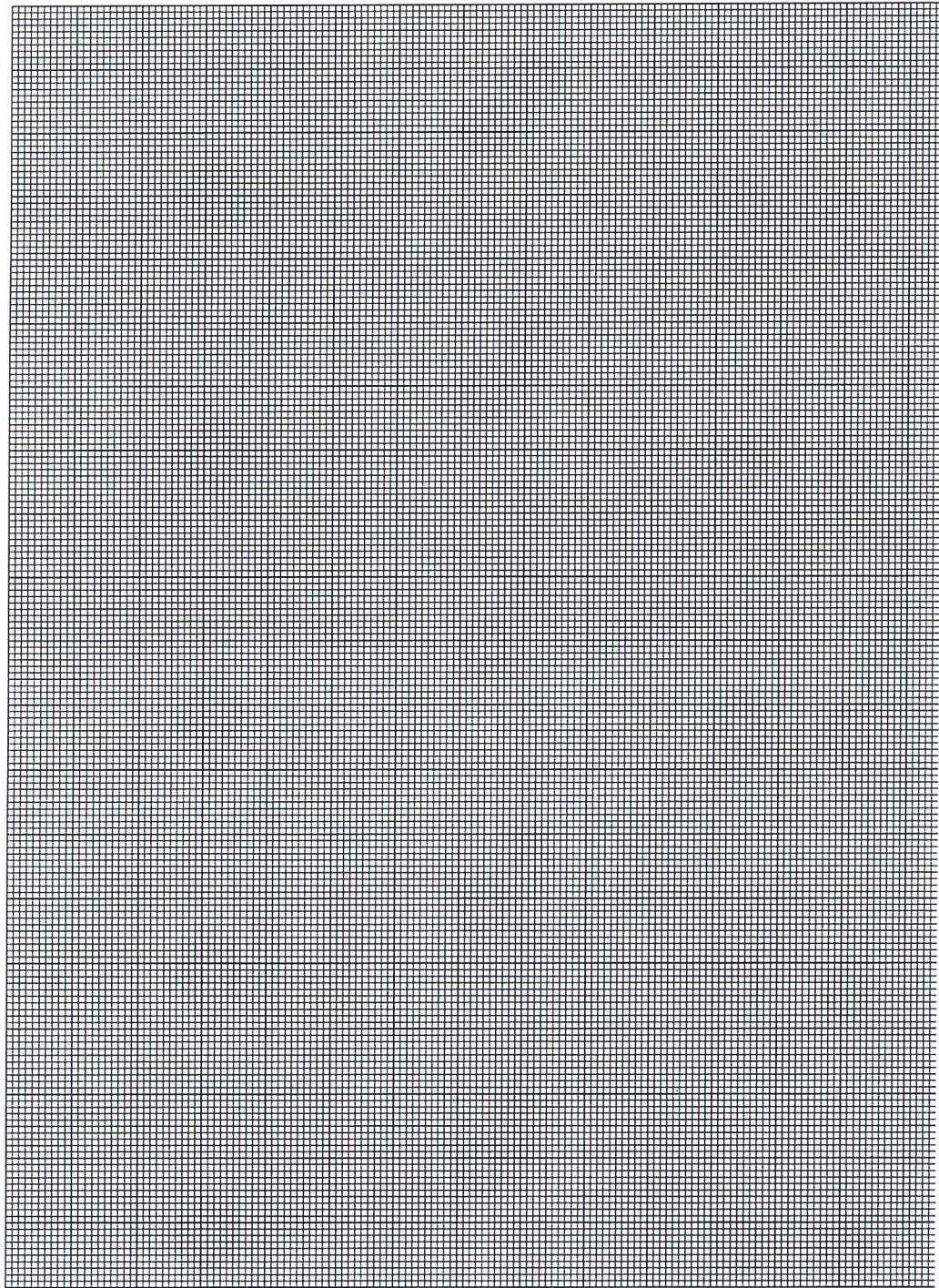פיזיקה – שאלון חקר, קיז תשע"ח, סמל 98, 917555, 036382



לרשותך נייר מילימטרי נוסף בעמוד 16, במקרה הצורך.

◀ 13 המשך בעמוד

שאלה 7 (10 נקודות)

א. חשב את השיפוע של קו המגמה שشرطתו, וציין את יחידות-המידה שלו.

ב. בעזרת השיפוע שמצאת בסעיף א', חשב את ההשראות L של המשרן.


שאלה 8 (4 נקודות)

מהם היתרונות של סרטוט הגרף הליניארי בשאלה 6 על-פני סרטוט גраф של התדריות f_0 כפונקציה של הקיבול C ?

שאלה 9 (4 נקודות)

התבונן בתצלום של ערכת הניסוי, וענה על השאלה שלהלן:

באיור לשאלה 9 נתון גраф המתאר את עצמת הזרם I במעגל החשמלי שבניסוי כפונקציה של תדרות המוחול f .

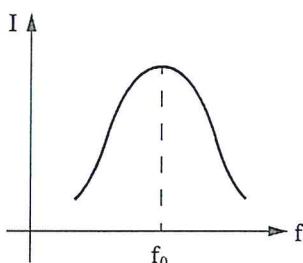**איור לשאלה 9**

אילו הנגד $\Omega = 36 \text{ R}$ (המחובר בטור לסליל) היה מקוצר (לא היה קיים) בערכת הניסוי, האם גובהו של ה"פעמון" המתואר בגרף היה גדול, קטן או לא היה משתנה? נמק את תשובתך.

**חלק ב': שאלות מניסויי החובב (10 נקודות)**

ענה על אחת מבין השאלות 10–11 (לכל שאלה – 10 נקודות).

שאלה 10 (10 נקודות)**החוק השני של ניוטון**


- א. בשלב הראשון של הניסוי, שבו המסה הכוללת של המערכת (העגלה והסל) נשארת קבועה – מהו המשתנה הבלתי-תליי ומהו המשתנה התליי?
-
-
-

- ב. אם הסל ינוע בתאוצת הנפילה החופשית כאשר החיכוך בין העגלה למשטח זניח? הסבר את תשובתך.
-
-
-

- ג. בניסוי מסרטיים גורף של התאוצה כפונקציית של הכוח השקול הפועל על המערכת.
כאשר החיכוך בין העגלה למשטח אינו זניח:

1. כיצד ישנה שיפוע הגורף לעומת שיפועו במקרה שבו החיכוך זניח?
-

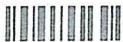2. כיצד ישנה מיקום נקודת החיכוך של הגורף עם הציר האופקי לעומת מיקומה במקרה שבו החיכוך זניח?
-
-
-



שאלה 11 (10 נקודות)

גלוונומטר טנגנטי

- א. הסבר כיצד ניתן למדוד בגלוונומטר טנגנטי את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ (B_E)


- ב. מדוע הgalvanometer הטנגנטי מודד בניסוי א' וرك את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ?

- ג. הסבר מדוע לא ניתן לקבל בניסוי זהה זוויות-סטייה של 90° במחט-המצפן.

16



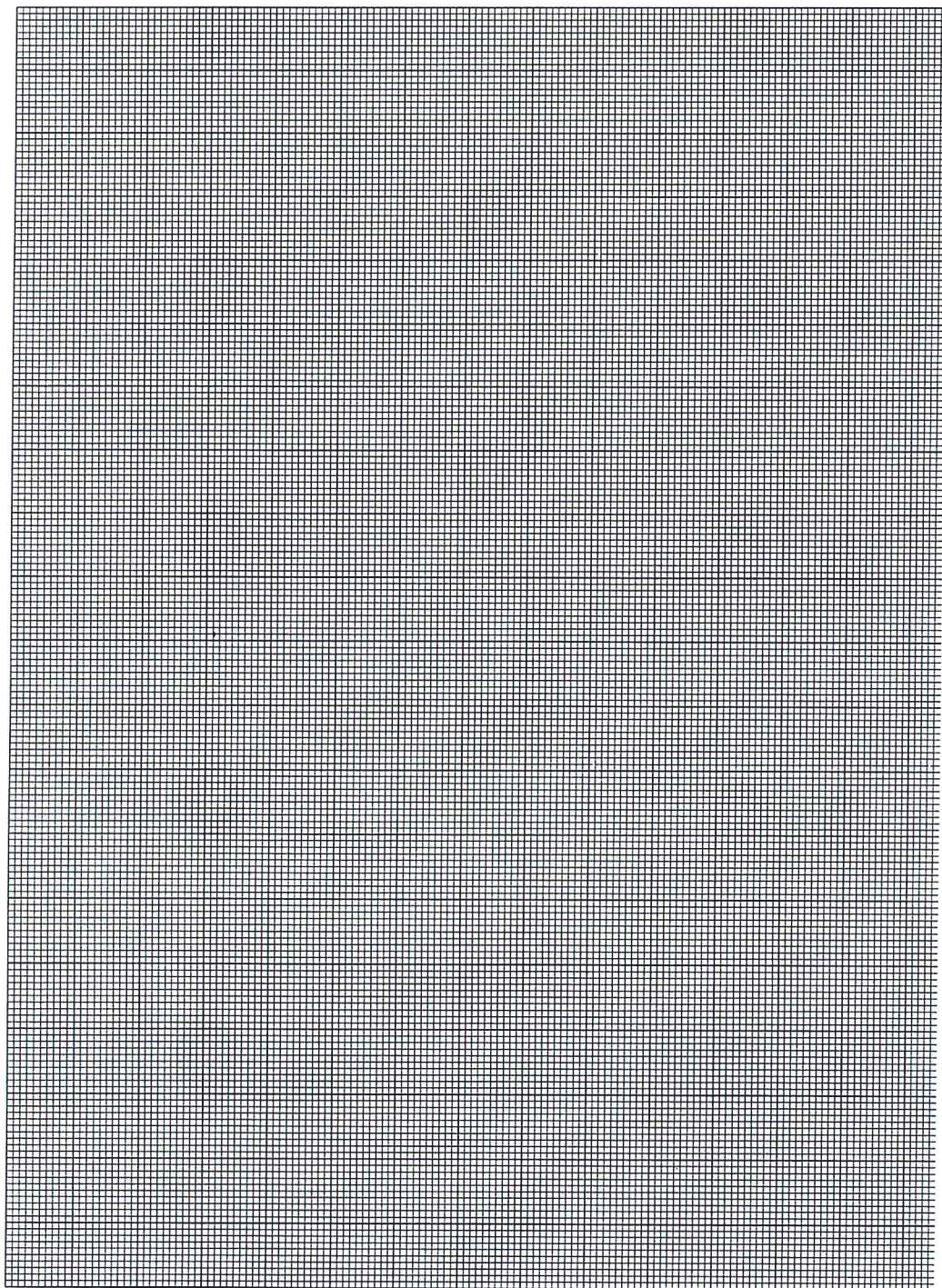פיזיקה – שאלון חker, קייז תעשייה, סמל 98 , 917555 , 036382



◀ המשך בעמוד 17



טיוויטה

טיעוטה

ב鹹לחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.